

2.2 定点加法、减法 运算

提纲

2.2.1

补码加减法

2.2.2

溢出检测

2.2.3

基本的加法和减法器

2.2.1 补码加减法

- 如: $y=0.0111$ $[y]_{\text{补}}=0.0111$ $[-y]_{\text{补}}=1.1001$



从右边到左边, 除了第一个1和右边的0保持不变以外, 其它按位取反, 很重要!

- $[-y]_{\text{补}} = \overline{[y]_{\text{补}}} + 1$

- 补码加法

公式: $[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$

- 补码减法: 为了将减法转变为加法, 需证明公式:

$$[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$$

2.2.1 补码加减法

- 例: $x = -0.1011, y = 0.0111$

$$[x]_{\text{补}} = 1.0101 \quad [y]_{\text{补}} = 0.0111$$

$$[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 1.0101 + 0.0111 = 1.1100$$

$$x+y = -0.0100$$

- 例: $x = +0.01011, y = -0.00111$

$$[x]_{\text{补}} = 0.01011 \quad [y]_{\text{补}} = 1.11001 \quad [-y]_{\text{补}} = 0.00111$$

$$[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 0.10010$$

2.2.2 溢出的检测

- 可能产生溢出的情况
 - 两正数加, 变负数, 上溢 (大于机器所能表示的最大数)
 - 两负数加, 变正数, 下溢 (小于机器所能表示的最小数)

- 例: $x = +0.1011$, $y = +0.1001$, 求 $x + y$
- 例: $x = -0.1101$, $y = -0.1011$, 求 $x + y$

- 检测方法
 - 双符号位法
 - 单符号位法

2.2.2 溢出的检测

- ①双符号位法（参与加减运算的数采用变形补码表示）

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 2 > x \geq 0 \\ 4+x & 0 \geq x > -2 \end{cases}$$

- $S_{f1} \quad S_{f2}$

| | | |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 正确（正数） |
| 0 | 1 | 上溢 |
| 1 | 0 | 下溢 |
| 1 | 1 | 正确（负数） |

- S_{f1} 和 S_{f2} 分别为最高符号位和第二符号位

- S_{f1} 表示正确的符号，逻辑表达式为 $V = S_{f1} \oplus S_{f2}$ ，可以用异或门来实现

2.2.2 溢出的检测

- ①双符号位法（参与加减运算的数采用变形补码表示）
- 检验举例：
 - $x = +0.1100$, $y = +0.1000$, 求 $x + y$
 - $x = -0.1100$, $y = -0.1000$, 求 $x + y$
 - 结果出现了01或10的情况就为溢出

2.2.2 溢出的检测

■ ①单符号位法

■ $C_f \quad C_0$

0 0 正确 (正数)

0 1 上溢

1 0 下溢

1 1 正确 (负数)

■ $V = C_f \oplus C_0$ 其中 C_f 为符号位产生的进位, C_0 为最高有效位产生的进位。

2.2.3 基本的二进制加法/减法器

- 首先我们来讨论最简单的一位全加器的结构，设定两个二进制数字 A_i ， B_i 和一个进位输入 C_i 相加，产生一个和输出 S_i ，以及一个进位输出 C_{i+1} 。

$$\begin{array}{r} A_i \\ + \quad B_i \quad C_i \\ \hline C_{i+1} \quad S_i \end{array}$$

- 下表列出一位全加器进行加法运算的输入输出真值表。


2.2.3 基本的二进制加法/减法器

■ 一位全加器真值表

| 输入 | | | 输出 | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A_i | B_i | C_i | S_i | C_{i+1} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


2.2.3 基本的二进制加法/减法器

- 根据真值表，三个输入端和两个输出端可按如下逻辑方程进行联系：

 

2.2.3 基本的二进制加法/减法器

■ 行波进位的补码加法/减法器

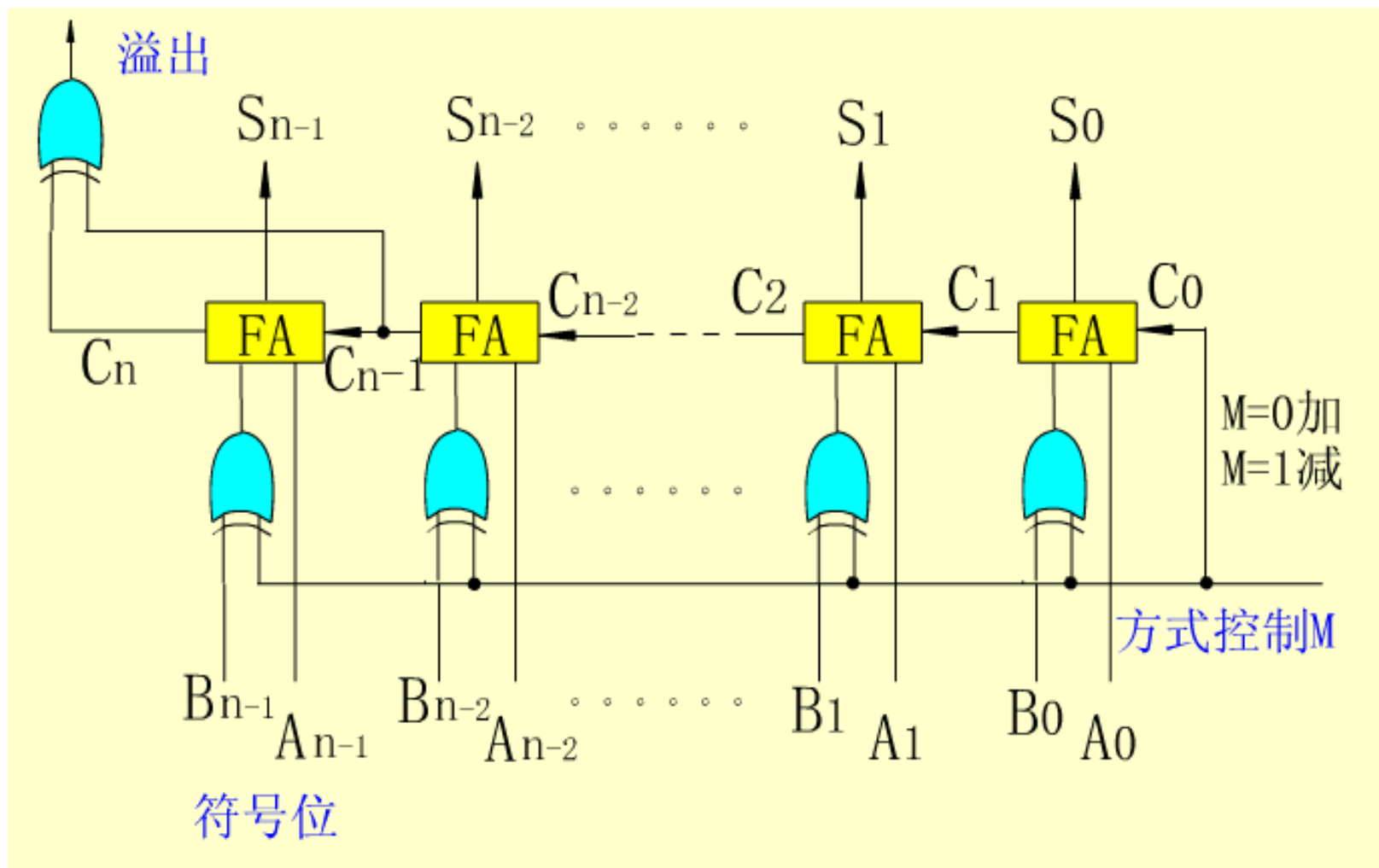

2.2.3 基本的二进制加法/减法器

- n 个1位的全加器(FA)可级联成一个 n 位的行波进位加减器
- M 为方式控制输入线, 当 $M = 0$ 时, 作加法($A + B$)运算; 当 $M = 1$ 时, 作减法($A - B$)运算, 在后一种情况下, $A - B$ 运算转化成 $[A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$ 运算, 求补过程由 $\overline{[B]_{\text{补}}} + 1$ 来实现
- 因此图中最右边的全加器的起始进位输入端被连接到功能方式线 M 上, 作减法时 $M = 1$, 相当于在加法器的最低位上加1
- 图中左边还表示出单符号位法的溢出检测逻辑; 当 $C_n = C_{n-1}$ 时, 运算无溢出; 而当 $C_n \neq C_{n-1}$ 时, 运算有溢出, 经异或门产生溢出信号

2.2.3 基本的二进制加法/减法器

- 异或门延迟 $3T$ ，“与”门或“或”门的时间延迟为 T
- 对一位全加器(FA)来说， S_i 的时间延迟为 $6T$ ， C_{i+1} 的时间延迟为 $2T$ ，其中 T 被定义为相应于单级逻辑电路的单位门延迟
- 假如采用图2.2(a)所示的一位全加器并考虑溢出检测，那么 n 位行波进位加法器的延迟时间 t_a 为
$$t_a = 3T + 3T + n \cdot 2T + 3T = (2n + 9)T$$
- 第1个 $3T$ 为计算所有 $B_i + M$ 的时间（ B_i 与 M 异或），第2个 $3T$ 为计算所有 $A_i \oplus B_i$ 的时间（因为 C_1 要等到 $A_1 \oplus B_1$ 计算完成之后才能计算出）， $2T$ 为每级进位链的延迟时间，最后1个 $3T$ 为溢出“异或”门的总时间
- S_i 的异或 C_i 可以在溢出检测的 $3T$ 计算